 


**Disciplina:** ELE2715 - Circuitos Digitais  
**Curso:** Eng. Mecatrônica

## Material de suporte - MDE do tipo Moore



```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity mde_b is
  port (clk, r, w: in bit;
        z      : out bit);
end mde_b;


architecture ckt of mde_b is
  type state_type is (a, b, c);
  signal y_present, y_next : state_type;
begin
  process (w, y_present)
  begin
    case y_present is
      when a =>
        if w = '0' then y_next <= a;
        else y_next <= b; end if;
      when b =>
        if w = '0' then y_next <= a;
        else y_next <= c; end if;
      when c =>
        if w = '0' then y_next <= a;
        else y_next <= c; end if;
    end case;
  end process;

  process (clk, r)
  begin
    if r = '0' then
      y_present <= a;
    elsif (clk'event and clk = '1') then
      y_present <= y_next;
    end if;
  end process;
  z <= '1' when y_present = c else '0';
end ckt;

```

**Disciplina:** ELE2715 - Circuitos Digitais  
**Curso:** Eng. Mecatrônica
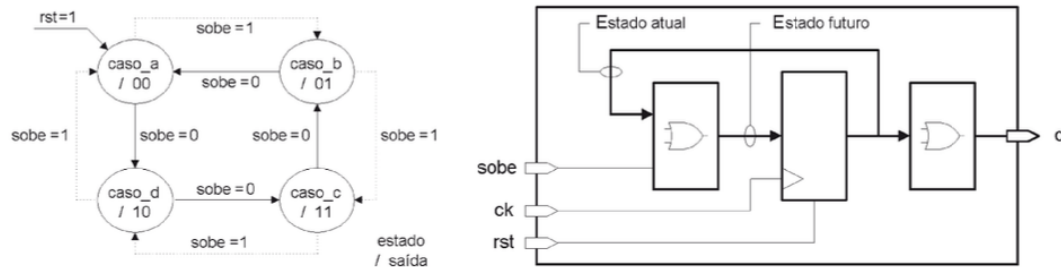
## Material de suporte - MDE do tipo Moore




```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity mde_d is
    port (ck, rst, sobe: in bit;
          q: out bit);
end mde_d;

architecture ckt of tst is
    type st is (caso_d, caso_c, caso_b, caso_a);
    signal estado: st;
begin
    with estado select
        q <= "00" when caso_a,
            "01" when caso_b,
            "11" when caso_c,
            "10" when caso_d;
    abc: process (ck, rst)
    begin
        if rst = '1' then
            estado <= caso_a;
        elsif (ck'event and ck = '1') then
            case estado is
                when caso_a =>
                    if sobe = '1' then estado <= caso_b;
                    else estado <= caso_d;
                    end if;
                when caso_b =>
                    if sobe = '1' then estado <= caso_c;
                    else estado <= caso_a;
                    end if;
                when caso_c =>
                    if sobe = '1' then estado <= caso_d;
                    else estado <= caso_b;
                    end if;
                when caso_d =>
                    if sobe = '1' then estado <= caso_a;
                    else estado <= caso_c;
                    end if;
            end case;
        end if;
    end process abc;
end ckt;
```

**Disciplina:** ELE2715 - Circuitos Digitais  
**Curso:** Eng. Mecatrônica
 
## Material de suporte - MDE do tipo Mealy



```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity mde_d is
    port (clk, r, w: in bit;
          z      : out bit);
end mde_d;

architecture ckt of mde_d is
    type state_type is (a, b);
    signal y : state_type;
begin
    process (r, clk)
    begin
        if r = '0' then
            y <= a;
        elsif (clk'event and clk = '1') then
            case y is
                when a =>
                    if w = '0' then y<=a;
                    else y<=b; end if;
                when b =>
                    if w = '0' then y<=a;
                    else y<=b; end if;
            end case;
        end if;
    end process;

    process ( y, w )
    begin
        case y is
            when a => z <= '0';
            when b => z <= w;
        end case;
    end process;
end ckt;
  
```