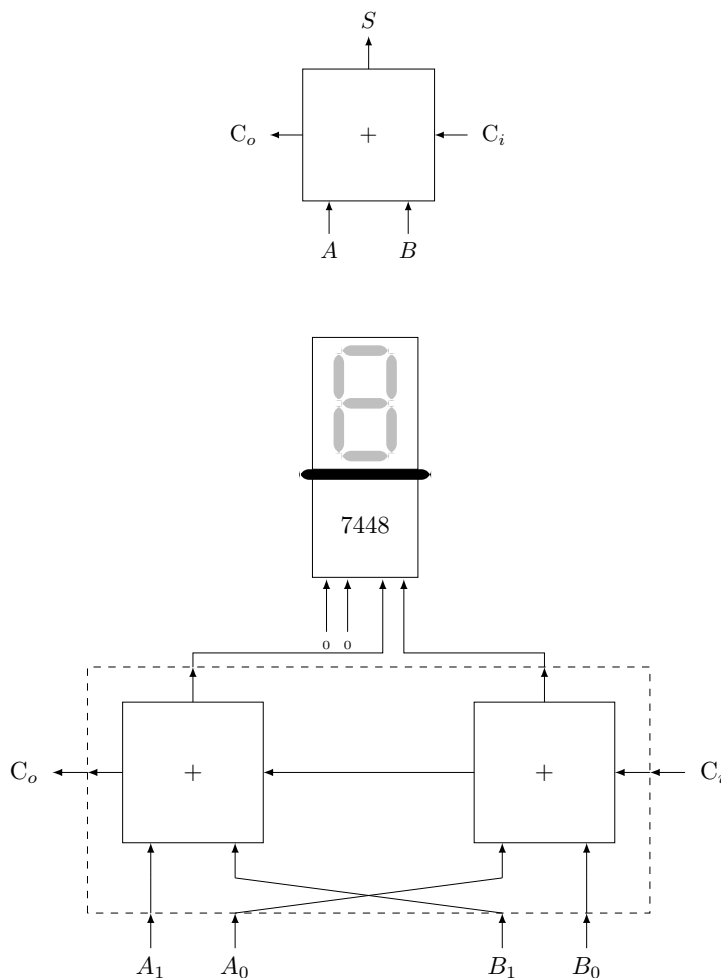


Disciplina: ELE2715 - Circuitos Digitais
Aluno:

Período: 2019.1
Data: 11/03/2019

1 - Implemente um circuito para somar dois valores de 2 bit (A,B) e apresentar o resultado em um display de 7 segmentos (O circuito deverá utilizar apenas um tipo de CI. Ex se o aluno escolher o 7408, ele poderá utilizar quantas unidades forem necessárias, porém apenas deste CI).



Sugestões

- Utilize um led para exibir o valor de C_0 ;
- Utilize uma chave de quatro entradas para determinar os valores (A, B e C_i) na entrada;
- Todos as entradas dos displays e das chaves devem utilizar resistores de no mínimo 560Ω ;

Observações

- Todos os alunos devem implementar o circuito em pront-o-board;
- O aluno deverá apresentar o circuito funcionando corretamente no dia 18/03/2019;