

# Circuitos Combinacionais

- **Circuito combinacional:**
  - Possui portas lógicas conectadas para produzir valor dos sinais de saída
  - **Não** possui armazenamento de valores no circuito
  - Valor dos sinais de saída depende **apenas** dos valores dos sinais de entrada
- **Circuitos Combinacionais Básicos**
  - Habilitação / Desabilitação
  - Multiplexador / Demultiplexador
  - Codificador / Decodificador
  - Gerador de paridade / Verificador de paridade
  - Circuitos aritméticos:
    - Shifter (deslocador)
    - Comparador
    - Somador / subtrator

# Comparador de Igualdade de Dados de $n$ bits



- Sinais de entrada:

- Dado A de  $n$  bits:  $A_{n-1} \dots A_2 A_1 A_0$

- Dado B de  $n$  bits:  $B_{n-1} \dots B_2 B_1 B_0$



- Sinal de saída:

  - AeqB: indica se  $A = B$  (AeqB = 1) ou não (AeqB = 0)


  
# Comparador de Igualdade de Dados de 1 bit

- **Sinais de entrada:**
  - Dado A de 1 bit
  - Dado B de 1 bit
- **Sinal de saída:** AeqB



## Porta XOR

Entradas		Saída
$A$	$B$	$A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



# Comparador de Igualdade de Dados de 2 bits

- **Sinais de entrada:**

- Dado A de 2 bits:  $A_1 A_0$

- Dado B de 2 bits:  $B_1 B_0$

- **Sinal de saída:** AeqB

  



# Comparador de Igualdade de Dados de $n$ bits

- Sinais de entrada:

- Dado A de  $n$  bits:  $A_{n-1} \dots A_2 A_1 A_0$

- Dado B de  $n$  bits:  $B_{n-1} \dots B_2 B_1 B_0$

- Sinal de saída: AeqB

  

# Comparador de Magnitude de Dados de $n$ bits

- Sinais de entrada:

- Dado A de  $n$  bits:  $A_{n-1} \dots A_2 A_1 A_0$


- Dado B de  $n$  bits:  $B_{n-1} \dots B_2 B_1 B_0$

- Sinais de saída:

- AltB: indica se  $A < B$  (AltB = 1) ou não (AltB = 0)

- AeqB: indica se  $A = B$  (AeqB = 1) ou não (AeqB = 0)

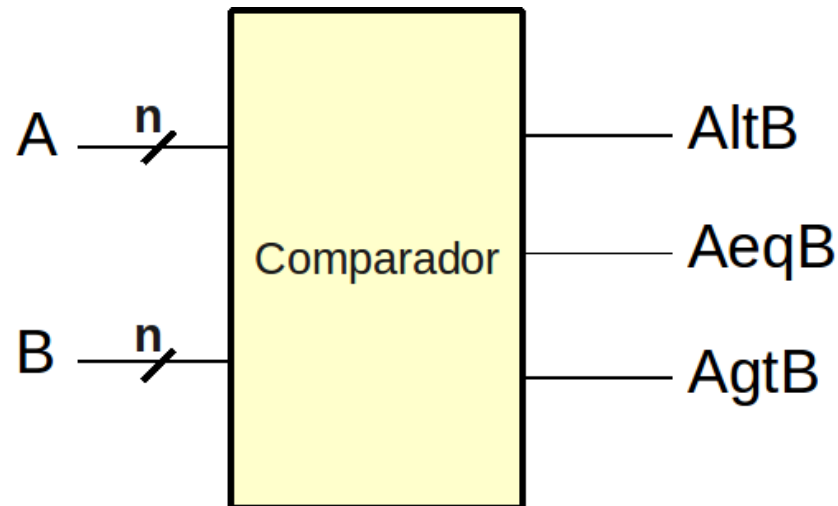- AgtB: indica se  $A > B$  (AgtB = 1) ou não (AgtB = 0)




# Comparador de Magnitude de Dados de $n$ bits

- **Sinais de entrada:**

- Dado A de  $n$  bits:  $A_{n-1} \dots A_2 A_1 A_0$

- Dado B de  $n$  bits:  $B_{n-1} \dots B_2 B_1 B_0$

- **Sinais de saída:** AltB, AeqB, AgtB

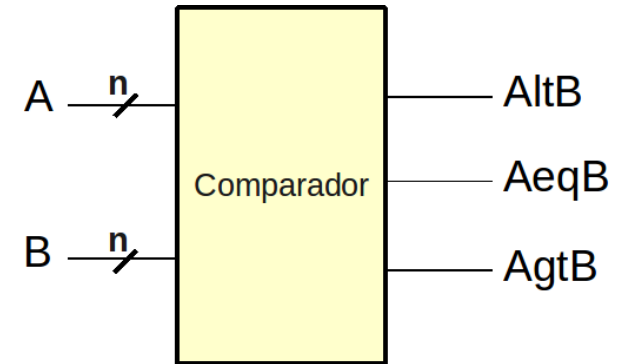

- **Ideia:**

- Comparar a partir do bit mais significativo para menos significativo

$A_{n-1}$	$B_{n-1}$	Significado
0	0	$A_{n-1} = B_{n-1} \Rightarrow$ Compara bit seguinte ( $n - 2$ )
0	1	$A < B$
1	0	$A > B$
1	1	$A_{n-1} = B_{n-1} \Rightarrow$ Compara bit seguinte ( $n - 2$ )


# Comparador de Magnitude de Dados de 1 bit

- **Sinais de entrada:**

- Dado A de 1 bit
- Dado B de 1 bit

- **Sinais de saída:**

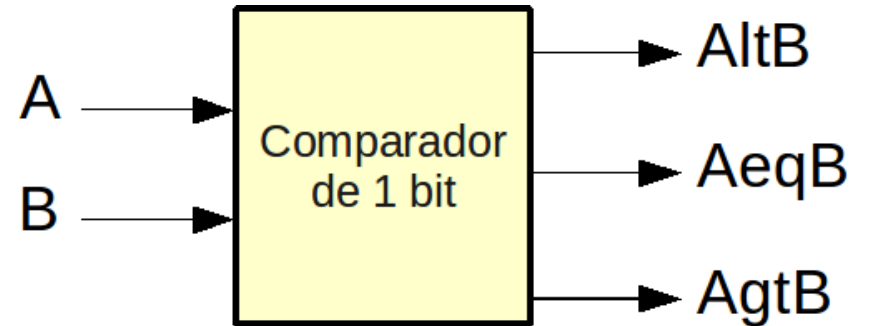- AltB: indica se  $A < B$  ou não
- AeqB: indica se  $A = B$  ou não
- AgtB: indica se  $A > B$  ou não





Entradas		Saídas		
A	B	AgtB	AeqB	AltB
0	0	0	1	0
0	1	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0


 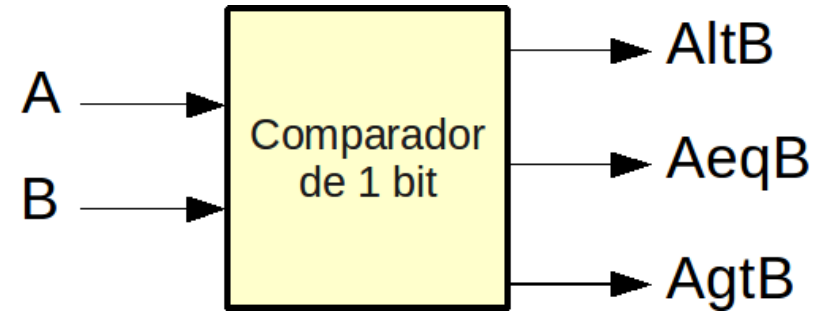
## Comparador de Magnitude de Datos de 1 bit

- $AeqB = \overline{A \oplus B}$
- $AgtB = A \bullet \overline{B}$
- $AltB = \overline{A} \bullet B$



# Comparador de Magnitude de Dados de 4 bits

- **Sinais de entrada:**

- Dado  $A$  de 4 bits:  $A_3A_2A_1A_0$

- Dado  $B$  de 4 bits:  $B_3B_2B_1B_0$

- **Sinais de saída:**  $AltB$ ,  $AeqB$ ,  $AgtB$


- **Ideia:**

- $eq_i = \overline{A_i \oplus B_i}$


- $AeqB = eq_3 \bullet eq_2 \bullet eq_1 \bullet eq_0$

- $$AgtB = A_3 \bullet \overline{B_3} + eq_3 \bullet A_2 \bullet \overline{B_2} +$$
$$eq_3 \bullet eq_2 \bullet A_1 \bullet \overline{B_1} + eq_3 \bullet eq_2 \bullet eq_1 \bullet A_0 \bullet \overline{B_0}$$

- $AltB = \overline{AeqB + AgtB}$

 

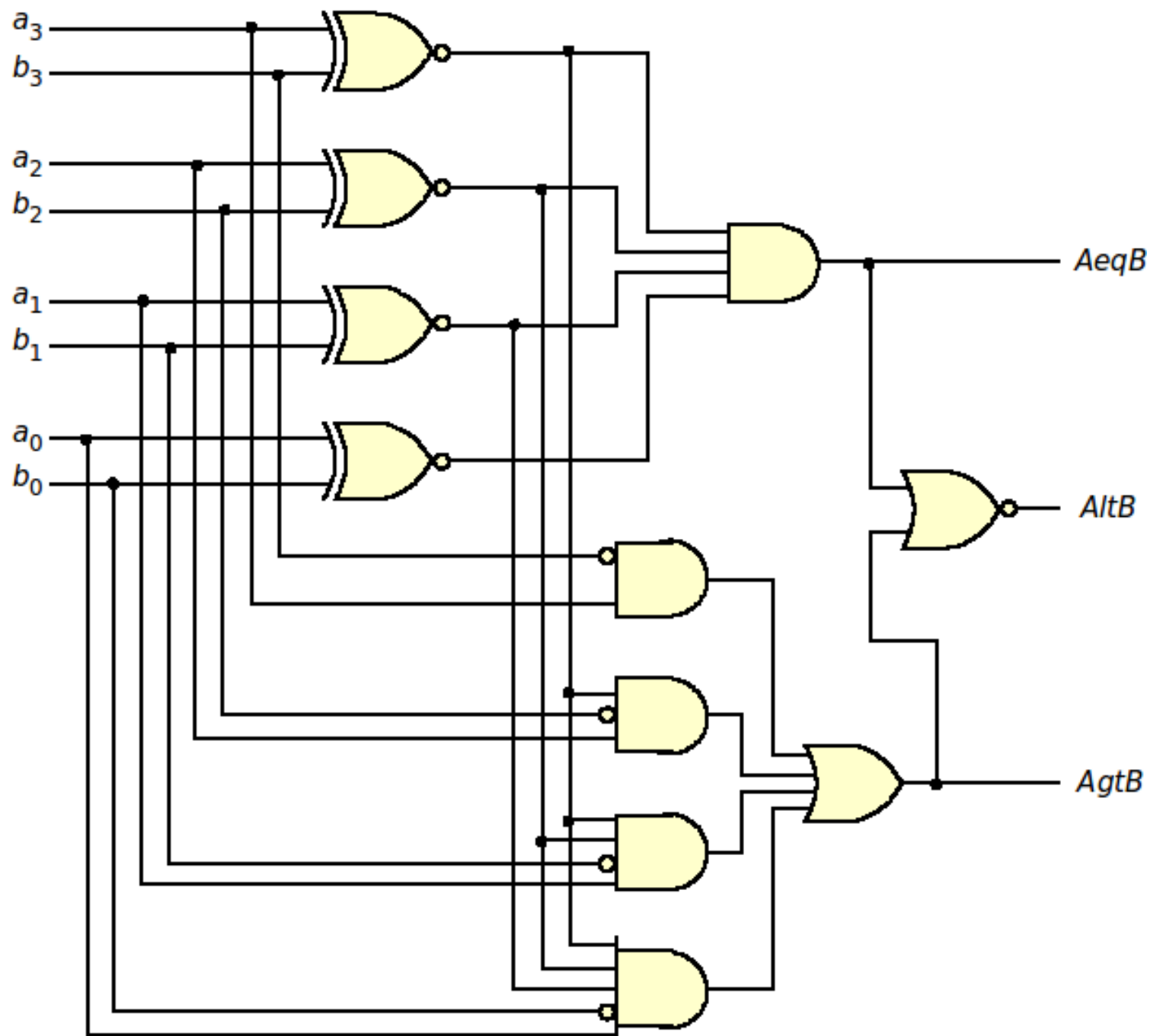
## Comparador de Magnitude de Dados de 4 bits


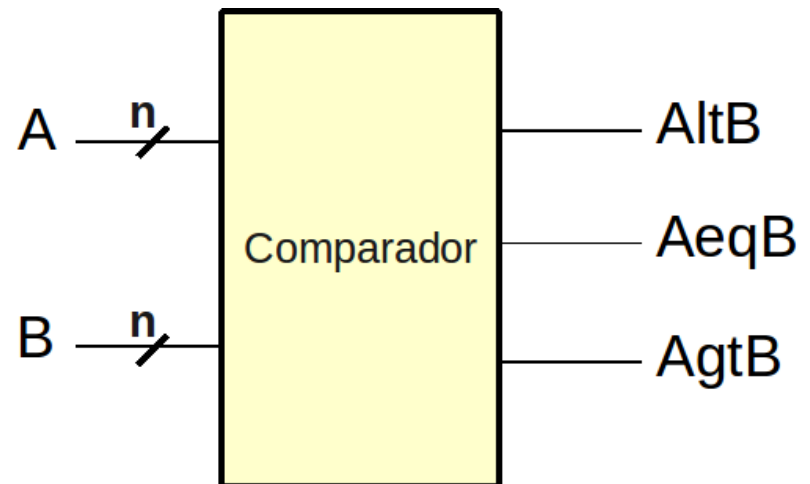
# Comparador de Magnitude de Dados de $n$ bits

- **Sinais de entrada:**
  - Dado A de  $n$  bits:  $A_{n-1} \dots A_2 A_1 A_0$
  - Dado B de  $n$  bits:  $B_{n-1} \dots B_2 B_1 B_0$
- **Sinais de saída:** AltB, AeqB, AgtB
- **Ideias:**
  - Comparar a partir do bit mais significativo para menos significativo
  - Usar técnica de **replicação**



# Comparador de Magnitude de Dados de 1 bit

- **Sinais de entrada:**

- Dado A de 1 bit
- Dado B de 1 bit

- **AeqBin:**  $\Leftarrow$  **Modificação**


- Se AeqBin = 0, já determinou que  $A > B$  ou  $A < B$
- Se AeqBin = 1, ainda não determinou que  $A > B$  ou  $A < B$

- **Sinais de saída:**

- AltB: indica se  $A < B$  ou não
- AeqB: indica se  $A = B$  ou não
- AgtB: indica se  $A > B$  ou não

Apenas se AeqBin for 1.


Se AeqBin for 0, saídas ficam em 0.

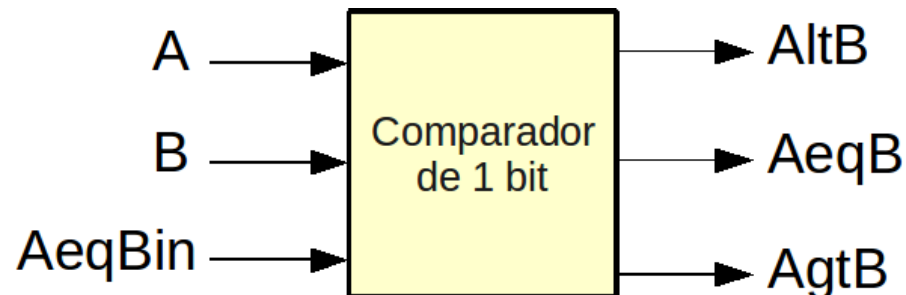
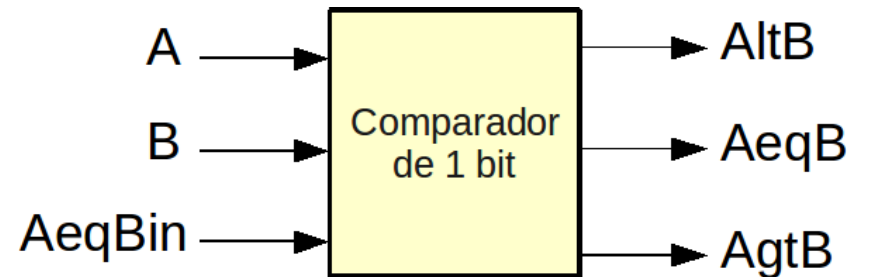
# Comparador de Magnitude de Dados de 1 bit

- **Sinais de entrada:**

- Dado A de 1 bit
- Dado B de 1 bit
- AeqBin





- **Sinais de saída:** AltB, AeqB, AgtB

Entradas			Saídas		
AeqBin	A	B	AgtB	AeqB	AltB
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1
1	1	0	1	0	0
1	1	1	0	1	0

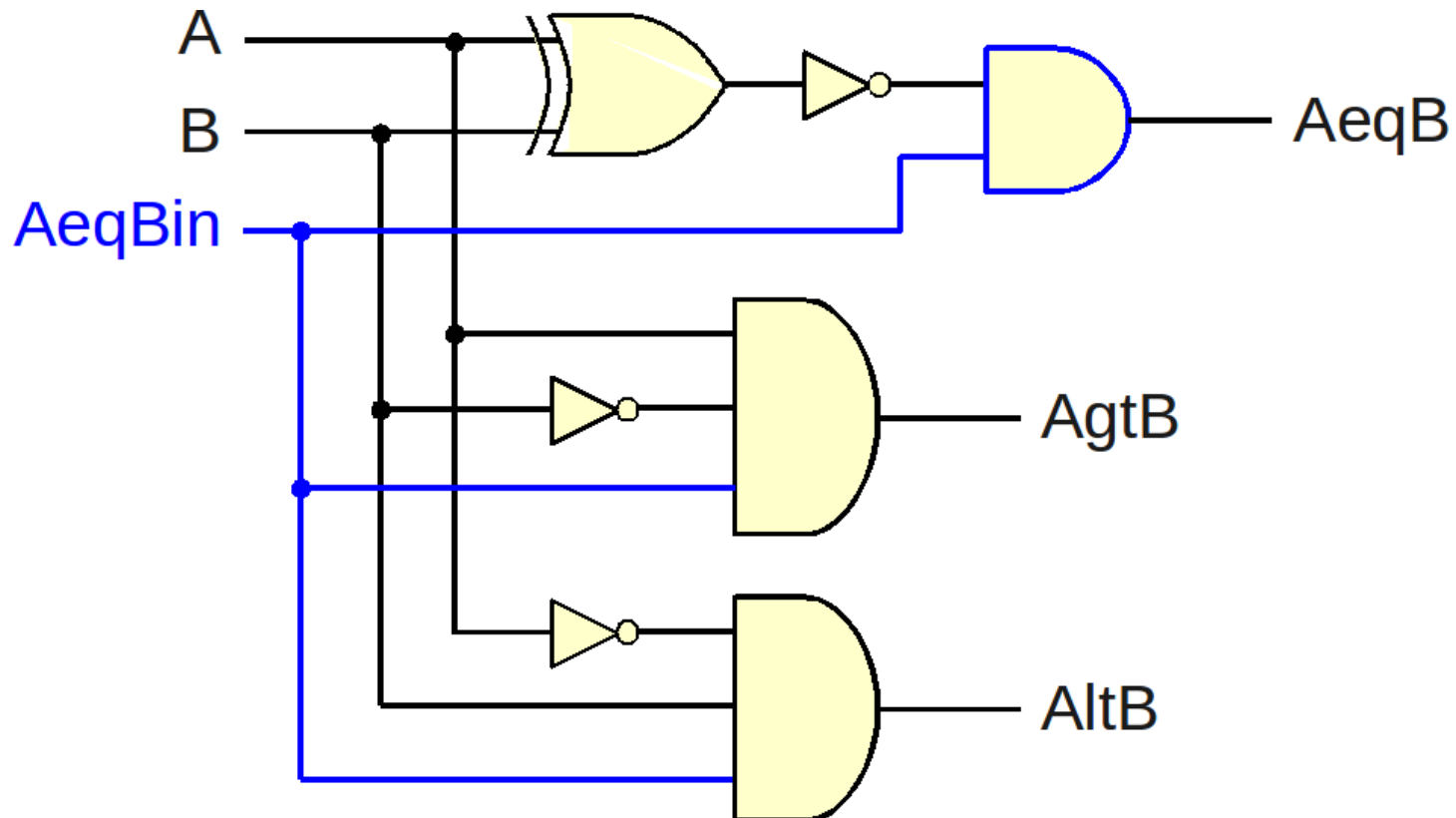
 
## Comparador de Magnitude de Datos de 1 bit

- $AeqB = (\overline{A \oplus B}) \bullet AeqBin$
- $AgtB = (A \bullet \overline{B}) \bullet AeqBin$
- $AltB = (\overline{A} \bullet B) \bullet AeqBin$


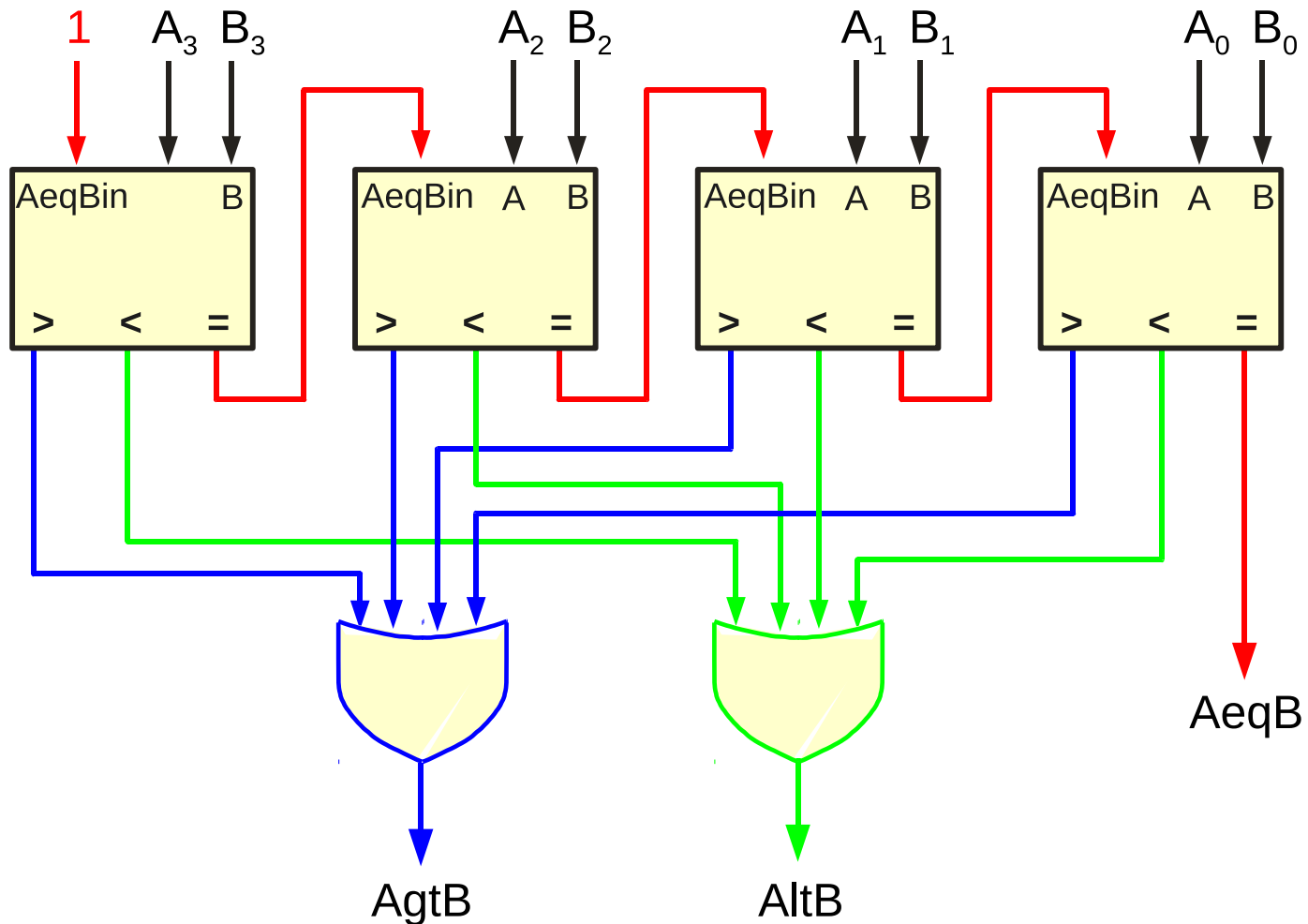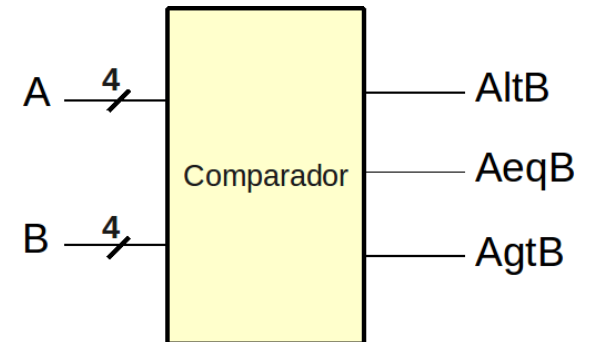
# Comparador de Magnitude de Dados de 4 bits

- **Sinais de entrada:** Dados A e B de 4 bits
- **Sinais de saída:** AltB, AeqB, AgtB
- **Usando 4 comparadores de 1 bit**





## Somador de Dados de $n$ bits

- Sinais de entrada:


- Dado A de  $n$  bits:  $A_{n-1} \dots A_2 A_1 A_0$

- Dado B de  $n$  bits:  $B_{n-1} \dots B_2 B_1 B_0$

- Sinais de saída:

- Soma S de  $n$  bits:  $S_{n-1} \dots S_2 S_1 S_0$

- CarryOut

 


# Somador de Dados de $n$ bits


- Como construir?
- **Ideia:**
  - Construir circuito somador de dados de 1 bit
  - Construir somador de  $n$  bits usando  $n$  somadores de 1 bit
- **Técnica:** **Replicação** ou **bit-slice**
- **Somadores simples de 1 bit:**
  - Meio somador (**half-adder**)
  - Somador completo (**full-adder**)
 
## Meio Somador (Half-Adder)

- **Sinais de entrada:**
  - Dado A de 1 bit
  - Dado B de 1 bit
- **Sinais de saída:**
  - Soma S de 1 bit
  - CarryOut



Inputs		Outputs	
A	B	$C_{out}$	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

 


# Somador Completo (Full-Adder)

- **Sinais de entrada:**

- Dado A de 1 bit
- Dado B de 1 bit
- CarryIn

- **Sinais de saída:**

- Soma S de 1 bit
- CarryOut

 

Inputs			Outputs	
A	B	C <sub>in</sub>	C <sub>out</sub>	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

## Somador Completo (Full-Adder)

Inputs			Outputs	
$A$	$B$	$C_{in}$	$C_{out}$	$S$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

$A \ B$		00	01	11	10
$C_{in}$	0			1	
	1		1	1	1

**$C_{out}$**

$A \ B$		00	01	11	10
$C_{in}$	0		1		1
	1	1		1	

**$S$**

## Somador Completo (Full-Adder)

$A \ B$					
$Cin$		00	01	11	10
0				1	
1		1	1	1	1

$Cout$


$A \ B$					
$Cin$		00	01	11	10
0			1		1
1	1			1	

$S$

$$Cout = A \bullet B + B \bullet Cin + A \bullet Cin$$


$$\begin{aligned}
 S &= \overline{A} \bullet \overline{B} \bullet Cin + A \bullet B \bullet Cin + \overline{A} \bullet B \bullet \overline{Cin} + A \bullet \overline{B} \bullet \overline{Cin} \\
 &= (\overline{A} \bullet \overline{B} + A \bullet B) \bullet Cin + (\overline{A} \bullet B + A \bullet \overline{B}) \bullet \overline{Cin} \\
 &= (\overline{A \oplus B}) \bullet Cin + (A \oplus B) \bullet \overline{Cin} \\
 &= (A \oplus B) \oplus Cin
 \end{aligned}$$

## Somador Completo (Full-Adder)

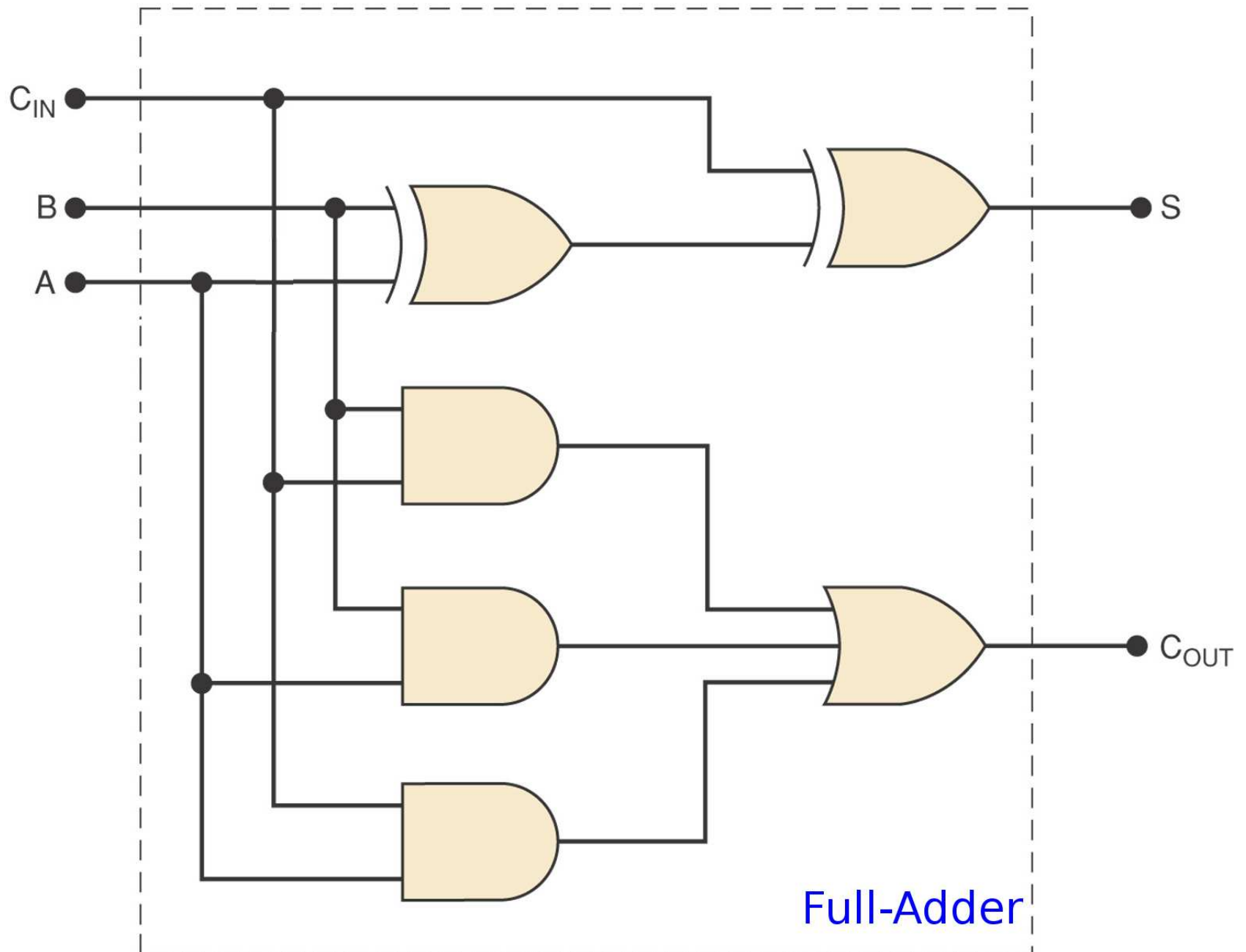

## Somador Completo (Full-Adder)

- Implementado usando 2 half-adders:

 




## Somador de Dados de 4 bits

- **Sinais de entrada:**

- Dado A de 4 bits:  $A_3 A_2 A_1 A_0$
- Dado B de 4 bits:  $B_3 B_2 B_1 B_0$

- **Sinais de saída:**

 - Soma S de 4 bits:  $S_3 S_2 S_1 S_0$
- CarryOut



- **Replicação:**

- Construído usando 4 **somadores completos** de 1 bit



- **Somador de 4 bits com ripple carry** (carry “em cascata”):

- 4 somadores completos de 1 bit conectados,  
do bit **menos** significativo para bit **mais** significativo

## Somador de Dados de 4 bits

- Somador de 4 bits com ripple carry:

- Valor fornecido em  $C_0$  ?

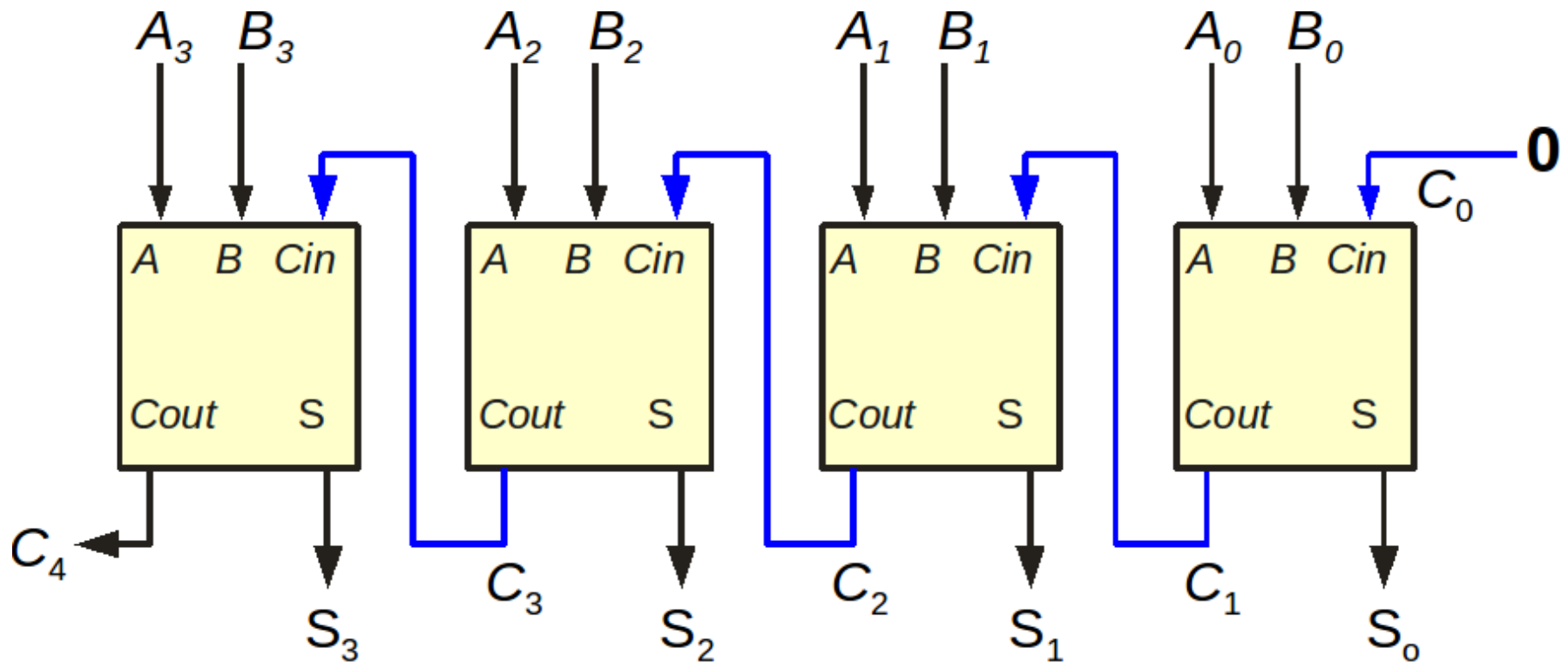 

## Subtração de Dados de $n$ bits

- **Como implementar subtração**  $S = A - B$  ?


- Dados A e B de  $n$  bits
- Resultado S de  $n$  bits

- **Ideia:**

- $S = A - B$   
 $= A + (-B)$   
 $= A + \text{complemento\_a\_2}(B)$   
 $= A + \text{complemento\_a\_1}(B) + 1$   
 $= A + \text{NOT}(B) + 1$
- Realizar subtração através de uma soma
- Usar inversores na entrada B
- Como somar 1 no resultado S ?

## Subtrator de Dados de 4 bits

- Usando 4 somadores completos:

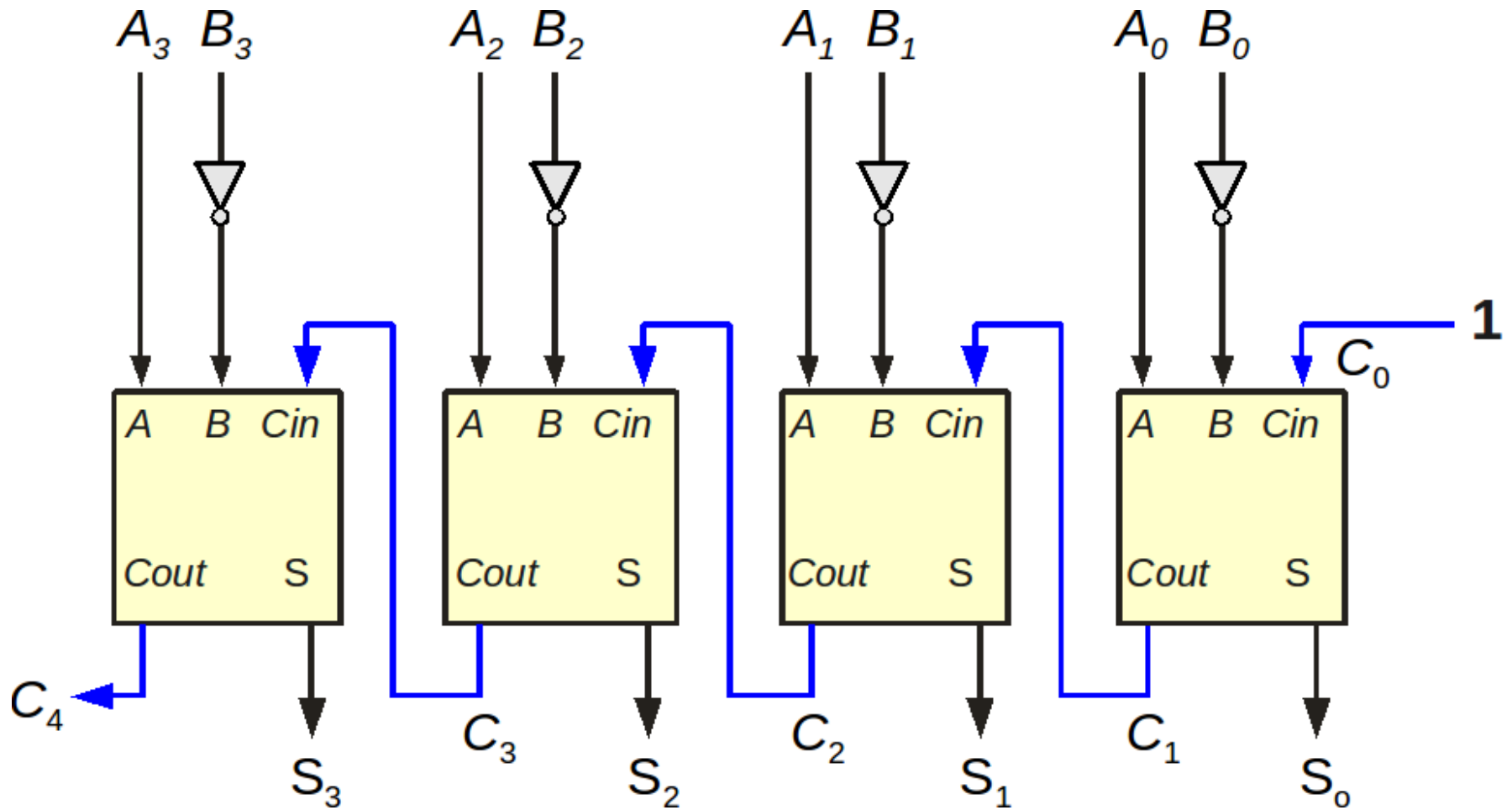


# Somador/Subtrador de Dados de $n$ bits

- Sinais de entrada:

- Dado A de  $n$  bits:  $A_{n-1} \dots A_2 A_1 A_0$
- Dado B de  $n$  bits:  $B_{n-1} \dots B_2 B_1 B_0$
- Op:  $Op = 0 \Rightarrow$  Soma  
 $Op = 1 \Rightarrow$  Subtração

- Sinais de saída:

 - Resultado S de  $n$  bits:  
 $S_{n-1} \dots S_2 S_1 S_0$ 
  - Se  $Op = 0$ ,  $S = A + B$
  - Se  $Op = 1$ ,  $S = A - B$
- CarryOut




# Somador/Subtrador de Dados de 4 bits

- **Sinais de entrada:**

- Dado A de 4 bits:  $A_3 A_2 A_1 A_0$
- Dado B de 4 bits:  $B_3 B_2 B_1 B_0$
- Op:  $Op = 0 \Rightarrow$  Soma  
 $Op = 1 \Rightarrow$  Subtração

- **Sinais de saída:**

 - Resultado S de 4 bits:  
 $S_3 S_2 S_1 S_0$ 
  - Se  $Op = 0$ ,  $S = A + B$
  - Se  $Op = 1$ ,  $S = A - B$
- CarryOut



- **Como selecionar operação soma ou subtração ?**

## Somador/Subtrator de Dados de 4 bits

